

Pre-Lab 11: MOSFET Amplifier Configurations

ECEN 325 - 511


TA: Zhiyong Zhang

Due Date: November 30, 2021

Calculations


1)

DC & AC Analysis

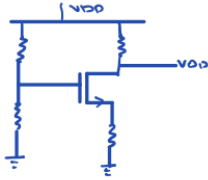

$$V_G = \frac{V_{DD} \times R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}}$$

$$R_G = (R_{G1} \parallel R_{G2})$$

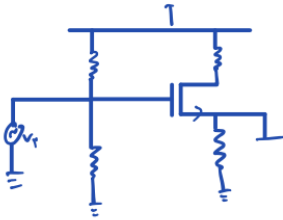

$$R_i \geq 10k\Omega$$

$$R_i = (R_{G1} \parallel R_{G2}) = R_G$$

$$\frac{R_{G1} \cdot R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \geq 10k\Omega$$

$$\text{so assume } R_i = 30k\Omega \geq 10k\Omega$$

$$R_{G1} = 40k\Omega \quad R_{G2} = 120k\Omega \quad \text{so } R_i = 30k\Omega$$

$$V_G = \frac{V_{DD} \times R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} = \frac{5 \times 120k}{(40 + 120)k} = 5.75V$$

$$-V_G + V_{GS} + V_{RS} = 0$$

$$V_{GS} = V_G - V_{RS}$$

$$= 5.75 - 1$$

$$V_{GS} = 2.75$$

$$V_t = 1V$$

$$g_m = k \frac{V_{GS} - V_t}{L}$$

$$k_n = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} = 1mA/V^2$$

$$I_{DS} = k_n (V_{GS} - V_t)^2 \Rightarrow I_{DS} = 3.0625mA$$

$$V_{RS} = 1V \quad R_D = 0.32k\Omega$$

$$A_v = 25$$


$$g_m = 2k_n (V_{GS} - V_t) = 2 \times 1 (2.75 - 1)$$

$$= 3.5$$

$$gain = |3.5 \times 10^{-3} \times R_D| = 25$$

$$R_D = 1.67k\Omega$$

Whole circuit :

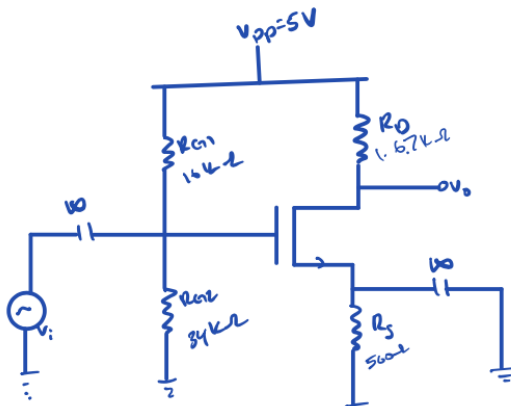

$$0 \text{ to peak} \rightarrow V_o \geq 1V$$

$$|gain| V_i \geq 1V$$

$$25 \cdot V_i \geq 1V$$

$$V_i \geq \frac{1}{25} \Rightarrow V_i \geq 0.04V$$

$$V_i \geq 40mV$$

2)

$$R_i = R_{G1} \parallel R_{G2}$$

$$= 40k \parallel 120k = \frac{40k \times 120k}{40 + 120} = 30k\Omega$$

$$\text{to gate: } 1/g_m$$

$$R_{out} = R_3 \parallel 1/g_m = 320 \parallel 1/g_m$$

from 2N7000G datasheet

$$g_m = 100 \times 10^{-6} A/V$$

$$A_v = \frac{g_m R_3}{1 + g_m R_3}$$

$$= R_3 / \left(\frac{1}{g_m} + R_3 \right)$$

$$R_{out} = 320 \parallel 1/100 \times 10^{-6} = \frac{0.32k \times 10k}{0.32k + 10k} = 310.07\Omega$$

$$A_v = \frac{8 \cdot 520}{10k + 320} = 0.021$$


$$R_i = 30k\Omega$$

$$R_o = 310.07\Omega$$


$$A_v = 0.021$$

Simulations (on Multisim)


3a Schematic

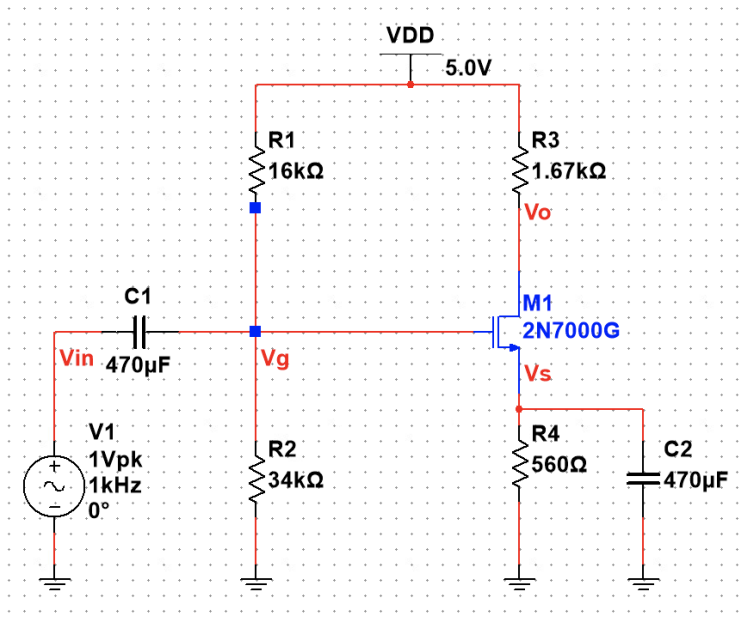


3a DC Operating point

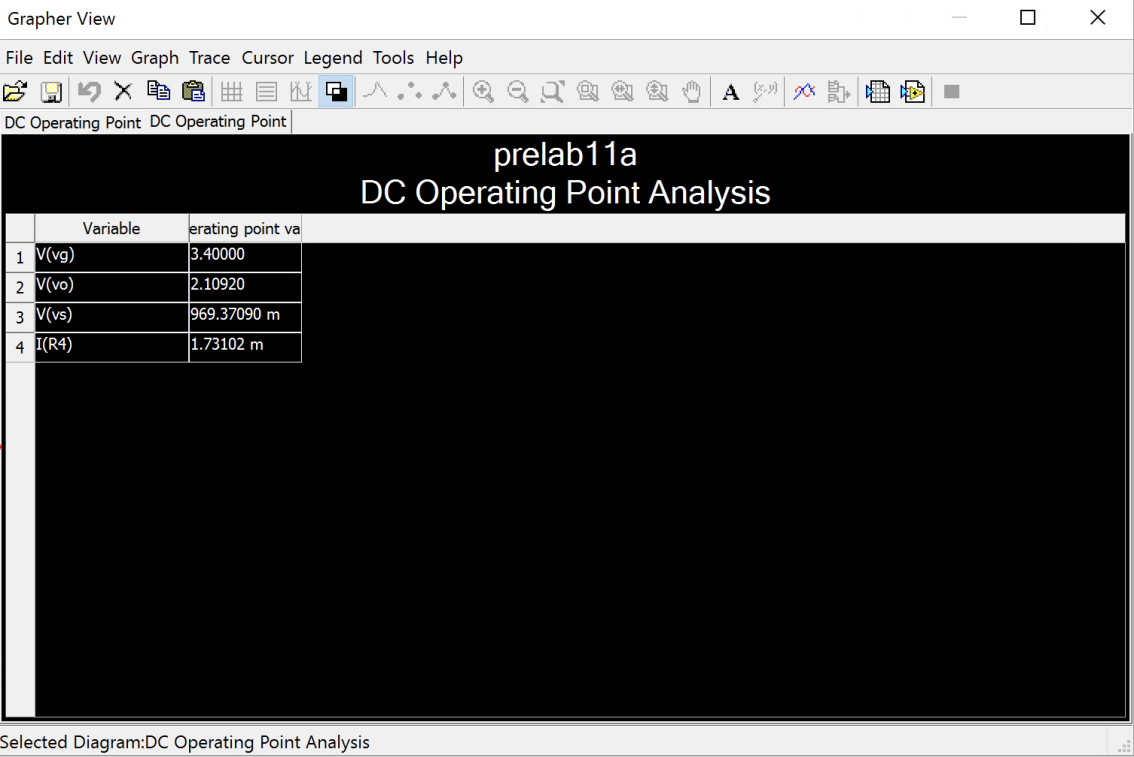


3a AC simulation A_v

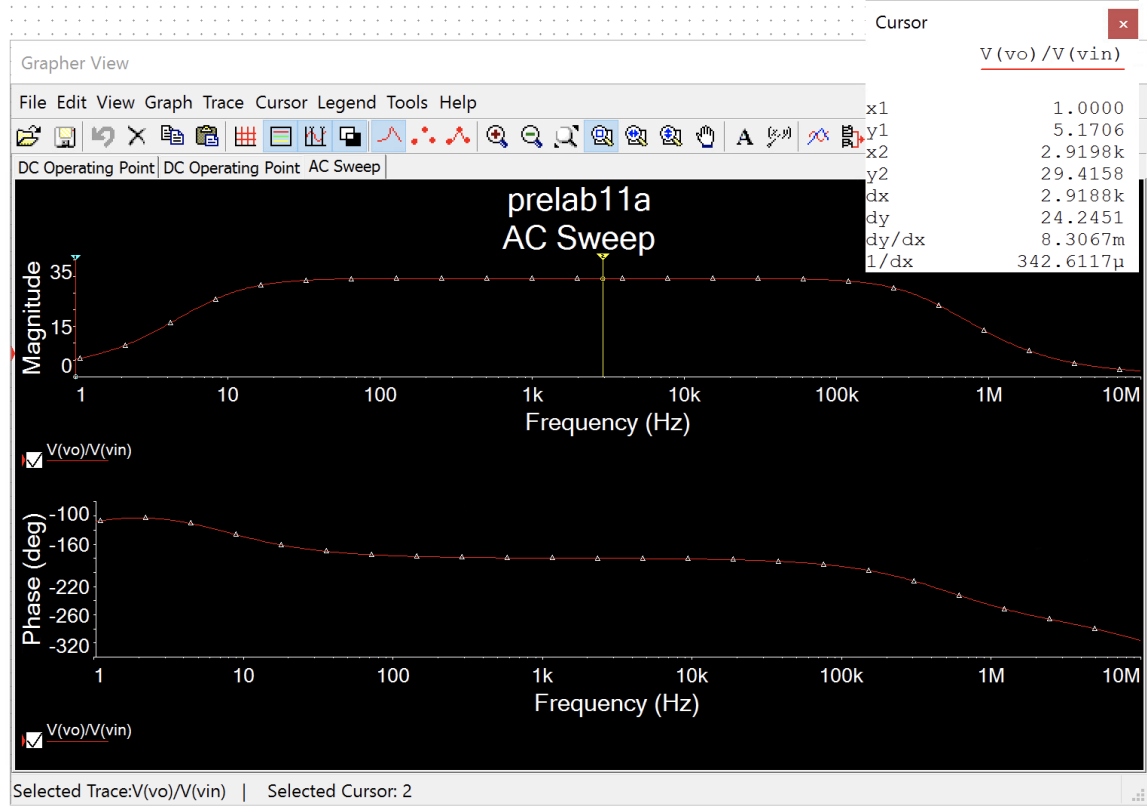


3a AC simulation R_i

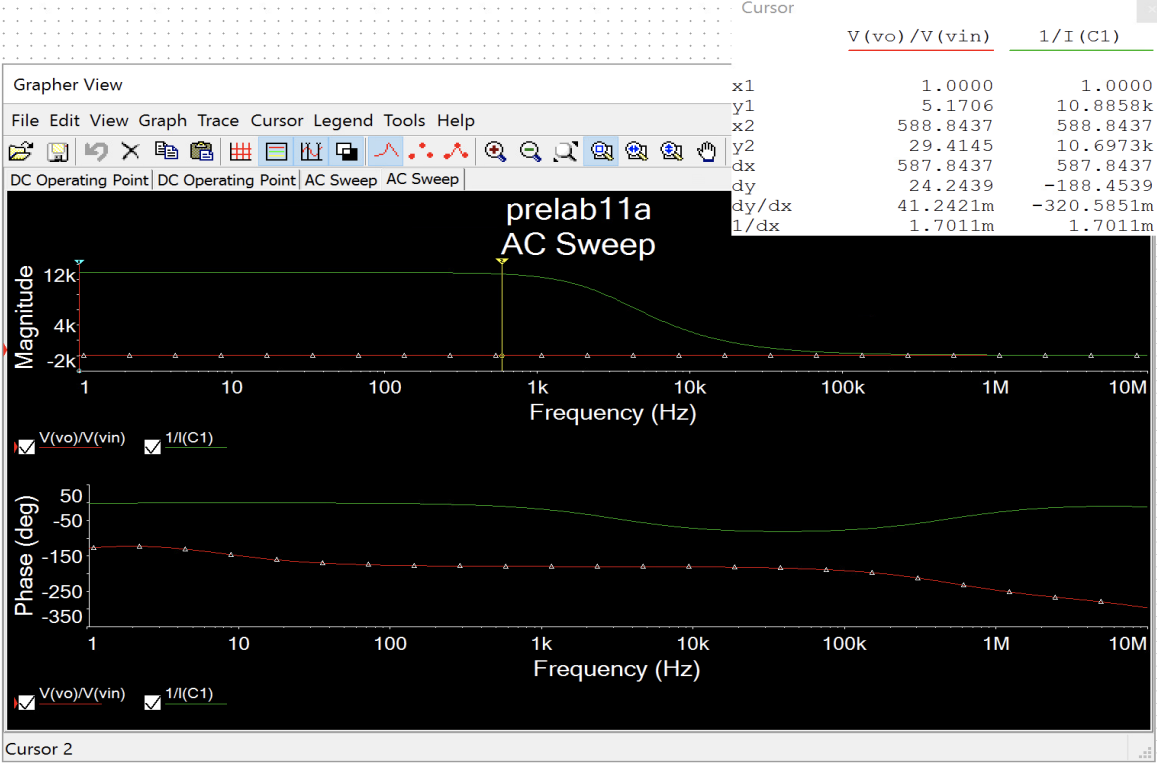


3a Transient

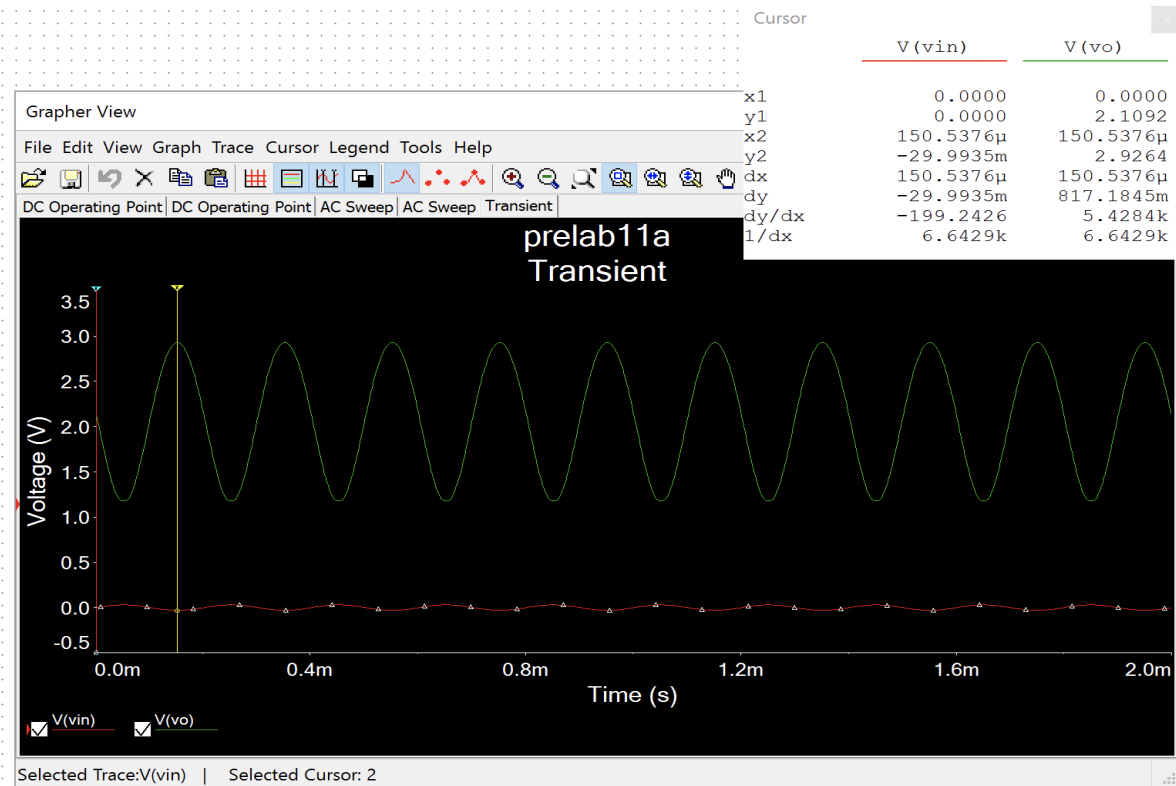


3a THD

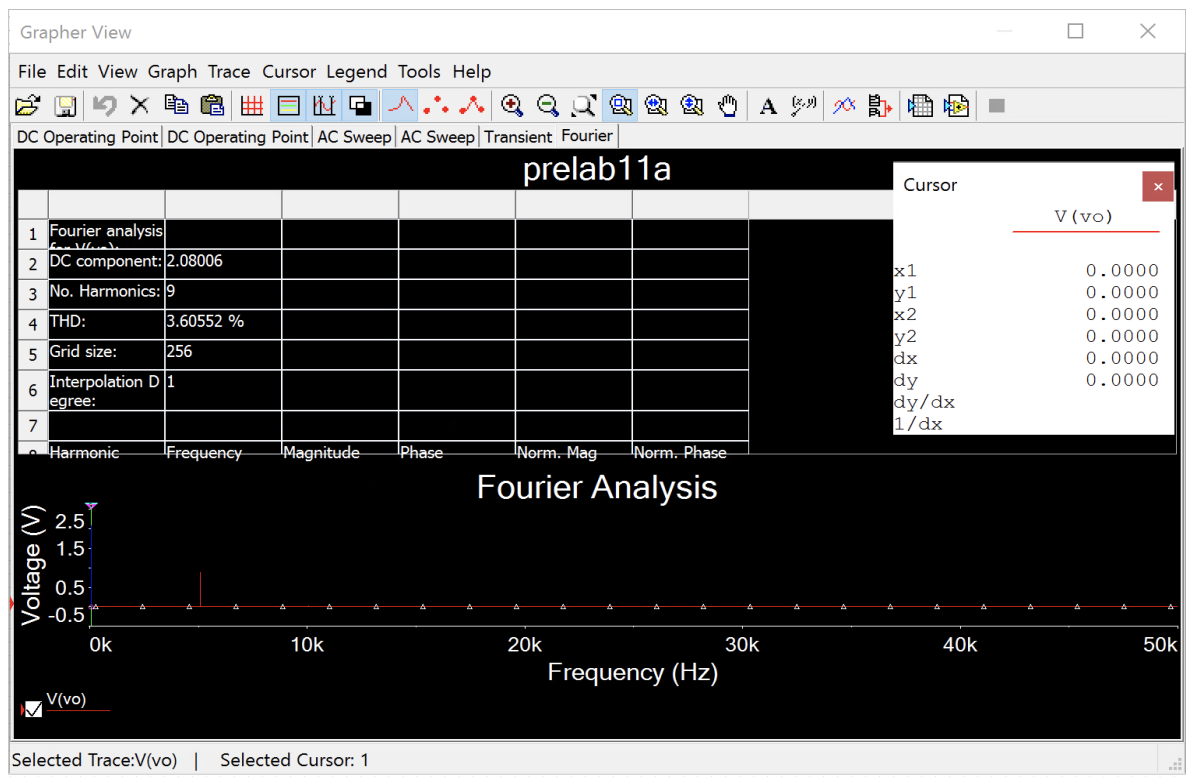


3a Clipping

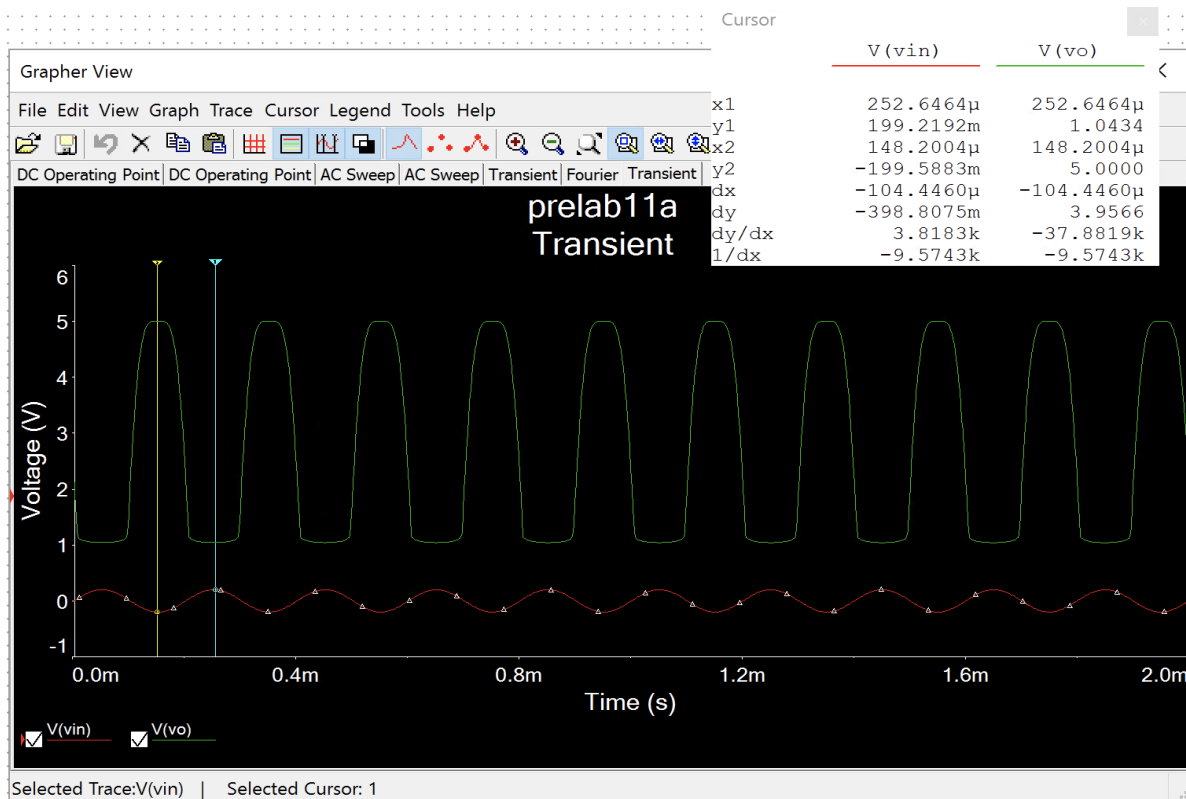


5a Schematic

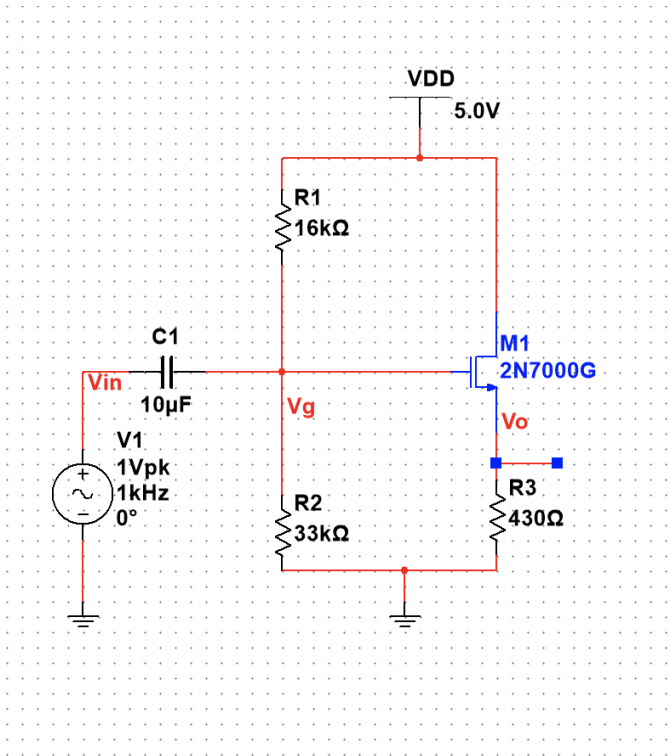


5a DC Operating point

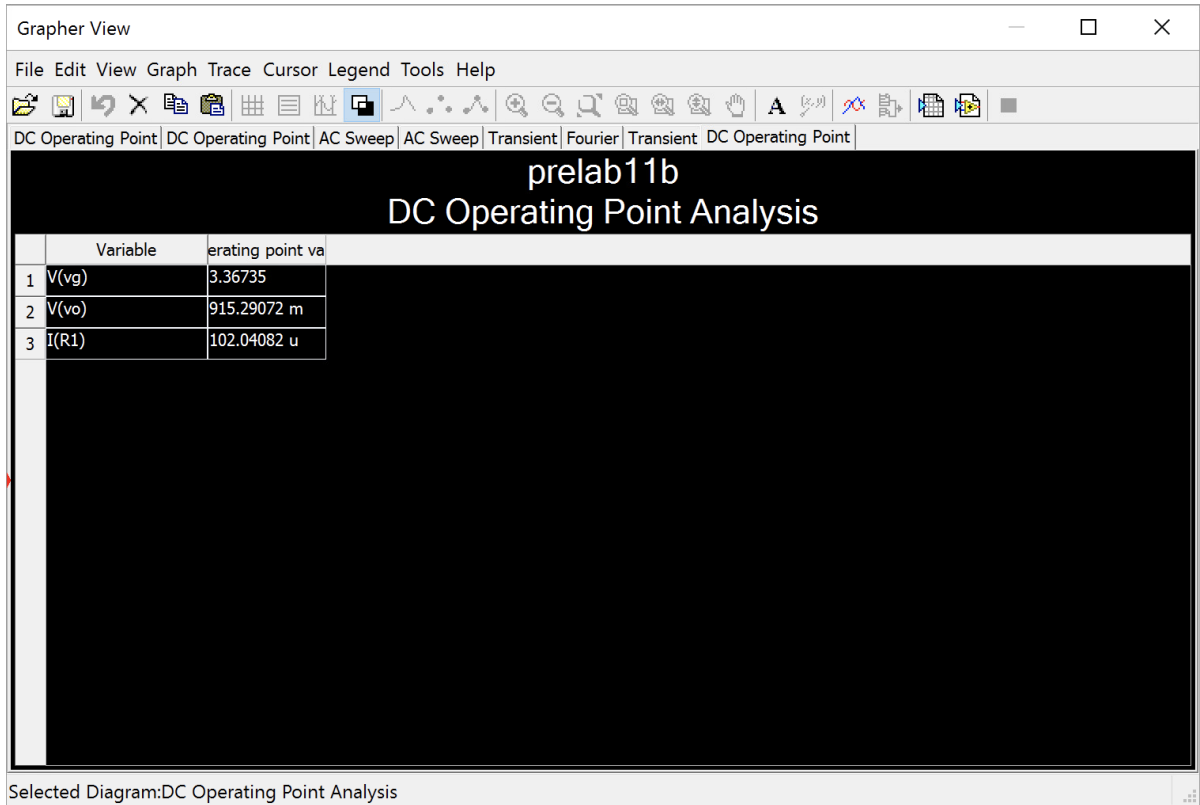


5a AC simulation A_v

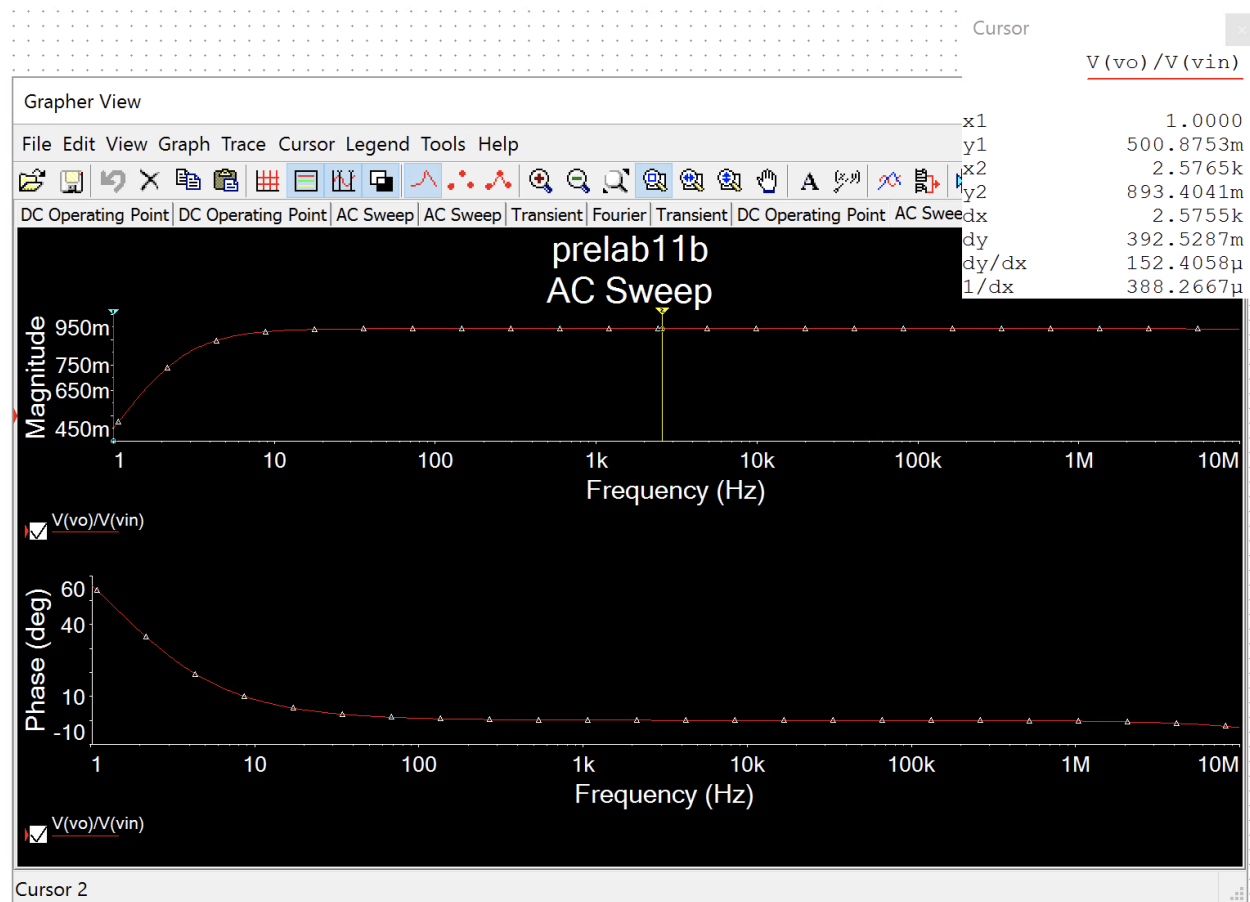


5a AC simulation R_i

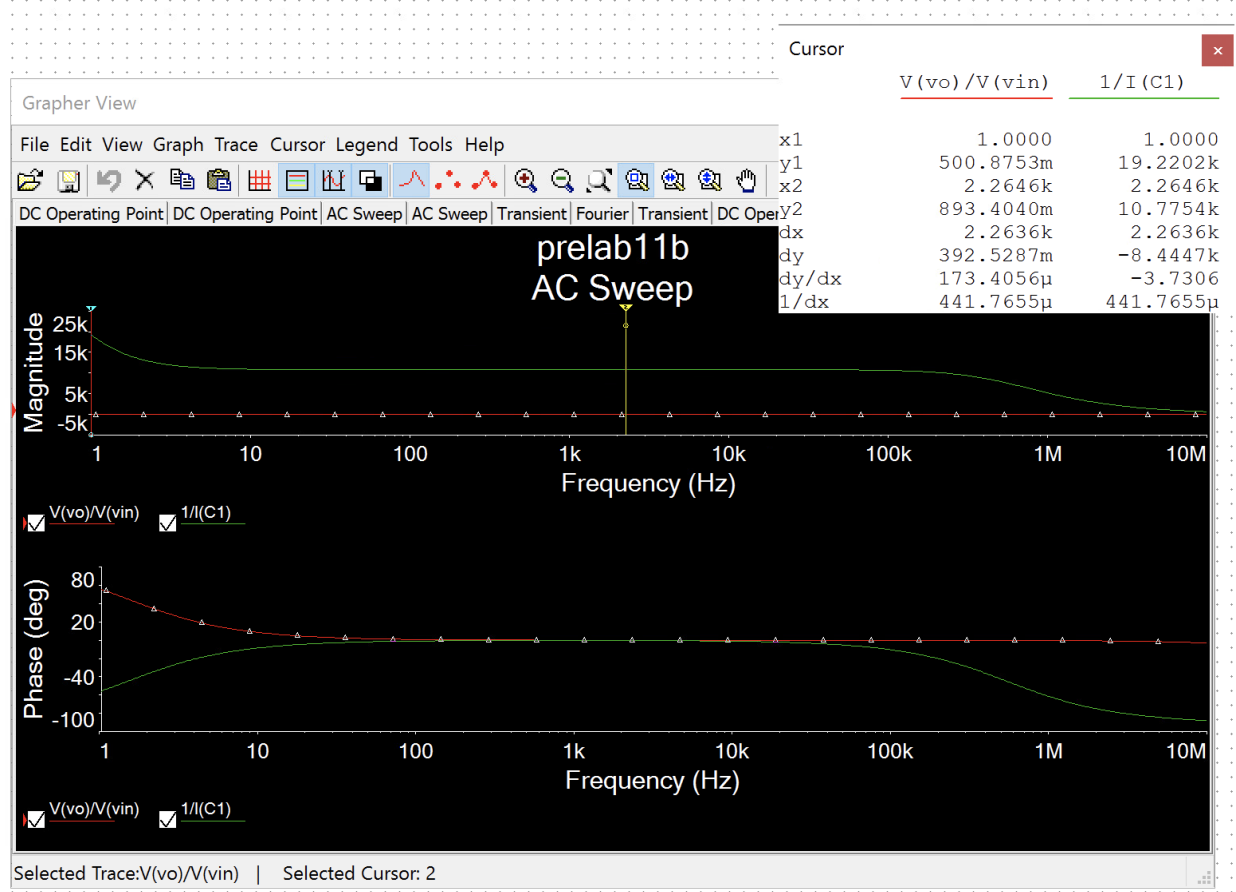

5a AC simulation R_o

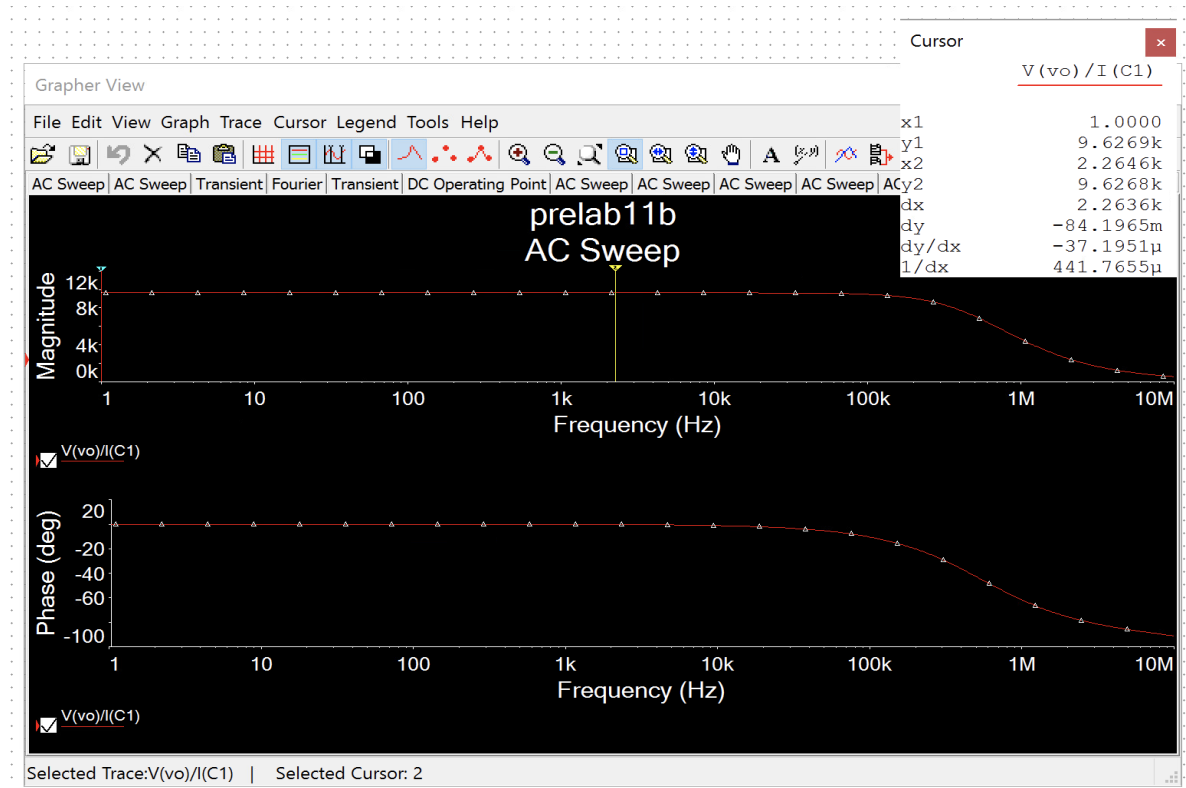

5a Transient

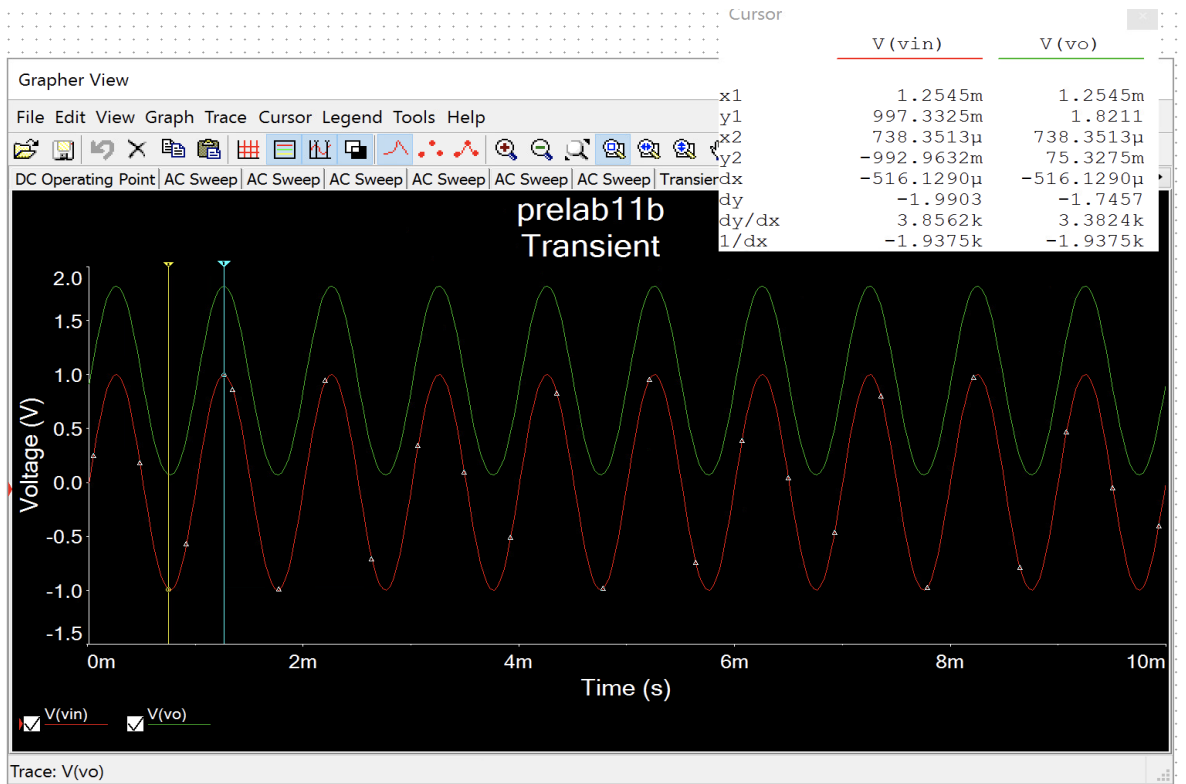

5a THD

