


Pre-Lab 9: BJT Amplifier Design

ECEN 325 - 511

TA: Zhiyong Zhang

Due Date: November 9, 2021

Calculations

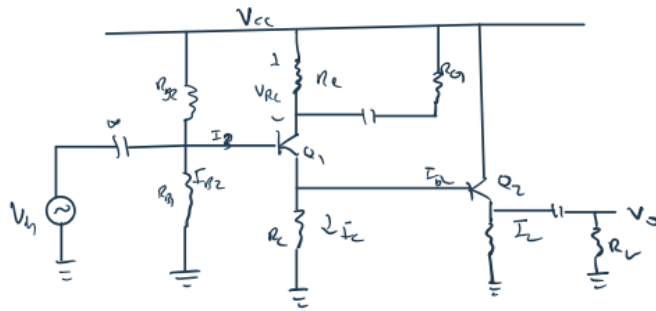

$$|A_v| = 20 \quad B = 100$$

$$V_{CEQ} = 0.9V \quad I_E \approx 10\mu A$$

$$R_1 = 1k\Omega \quad R_2 = 1k\Omega$$

$$\Delta i_C = C \omega i_v$$

$$V_{RE} \approx 1V$$

$$|A_v| = |A_{v1}| |A_{v2}| \approx |A_{v1}|$$

$$= \frac{R_C \parallel R_{L2}}{r_{e1} + R_E \parallel R_{L1}} \rightarrow ①$$

$$R_{L2} = (1+B)(r_{e2} + R_E \parallel R_{L2})$$

$$R_{L2} \approx R_E$$

$$|A_v| \approx \frac{R_C}{r_{e1} + R_E \parallel R_{L1}}$$

$$V_{CE} - V_{CEQ} \geq 0 \Rightarrow V_{CE} \geq 0.9V$$

$$V_{CE} + V_{CEQ} \leq V_{CC} - V_{RE} - V_{CE} \Rightarrow V_{CE} \leq 3.6V - V_{RE}$$

$$\Rightarrow V_{CE} \leq 3.6V - 1V$$

$$V_{CE} - 0.7V - V_{CEQ} \geq 0 \Rightarrow V_{CE} \geq 1.6V$$

$$V_{CE} - 0.7V + V_{CEQ} \leq V_{CC} - V_{CE}$$

$$V_{CE} = 0.9$$

$$V_{CC} = 5$$

$$V_{CEQ} = 0.5$$

$$V_{CE} \leq 4.3V$$

$$1.6 < V_{CE} < 3.6V - V_{RE}$$

$$\Rightarrow V_{RE} = 1V$$

$$V_{CE} = 2.6V$$

$$\Rightarrow (i_B + i_L)_{min} = \frac{V_{CE} - 0.7 - V_{CEQ}}{R_E} - \frac{V_{CEQ}}{R_E} \geq 0$$

$$R_E \leq \frac{V_{CE} - 0.7 - V_{CEQ}}{V_{CEQ}} R_E = \frac{2.6 - 0.7 - 0.9}{0.9} 110$$

$$= 11.11k\Omega$$

$$R_E = 110$$

$$I_{CQ2} = \frac{V_{CE} - 0.7}{R_E} = \frac{0.9 + 0.7}{110} \approx \frac{1.6V}{110}$$

$$I_{CQ2} = 17mA$$

$$R_{i2} = (1 + \beta) \left(\frac{25 \text{ mV}}{I_{E2}} + R_{E2} \parallel R_L \right)$$

$$= 100 \left(\frac{25}{17} + 110 \parallel 100 \right)$$

$$R_{i2} = 5.39 \text{ k}\Omega$$

$$R_E \ll R_{i2} = 540 \Omega$$

$$R_E = 540 \Omega$$

$$\text{now } I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{26}{540} \approx 4.81 \text{ mA}$$

$$R_E = \frac{V_{RE}}{I_E} \approx \frac{1 \text{ V}}{4.11} = 207.9 \Omega$$

$$A_V = \frac{R_C}{\frac{25}{4.81} + 207.9 \parallel R_{C1}} \Rightarrow 20 = \frac{540}{\frac{5.147 + 200 R_{C1}}{200 + R_{C1}}}$$

$$= \frac{5.147 + 200 R_{C1}}{200 + R_{C1}} = 27$$

$$R_{C1} = 24.467 \Omega$$

now

$$R_i = (R_{B1} \parallel R_{B2}) \parallel (1 + \beta) (R_{E1} + R_E \parallel R_{C1})$$

$$= (R_{B1} \parallel R_{B2}) \parallel 100 \left(\frac{540}{20} \right)$$

$$= 2.7 \text{ k}\Omega$$

$$R_i \geq 1 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow V_{TH} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC}$$

$$V_{TH} = V_{CC} - V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$\frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} 5 \text{ V} = 3.3 \text{ V}$$

$$= 0.66$$

$$\text{from } a \rightarrow 1 \text{ k}\Omega = (R_{B1} \parallel R_{B2}) \parallel 2.7 \text{ k}\Omega$$

$$1 \text{ k}\Omega = 0.66 \parallel 2.7 \text{ k}\Omega$$

$$1 \text{ k}\Omega = \frac{0.66 R_{B1} \cdot 2.7 \text{ k}\Omega}{0.66 R_{B1} + 2.7 \text{ k}\Omega}$$

$$R_{B1} = 2.406 \text{ k}\Omega$$

$$\text{so } \frac{R_{B2}}{2.4 \text{ k}\Omega + R_{B2}} = 0.66$$


$$1.38 \text{ k}\Omega + 0.66 R_{B2} = R_{B2}$$

$$R_{B2} = 4.67 \text{ k}\Omega$$


$$\therefore \begin{aligned} R_{B1} &= 2.406 \text{ k}\Omega \\ R_{B2} &= 4.67 \text{ k}\Omega \\ R_{C1} &= 24.467 \Omega \\ R_C &= 540 \Omega \\ R_E &= 110 \Omega \end{aligned}$$

Simulations (on Multisim)


Schematic

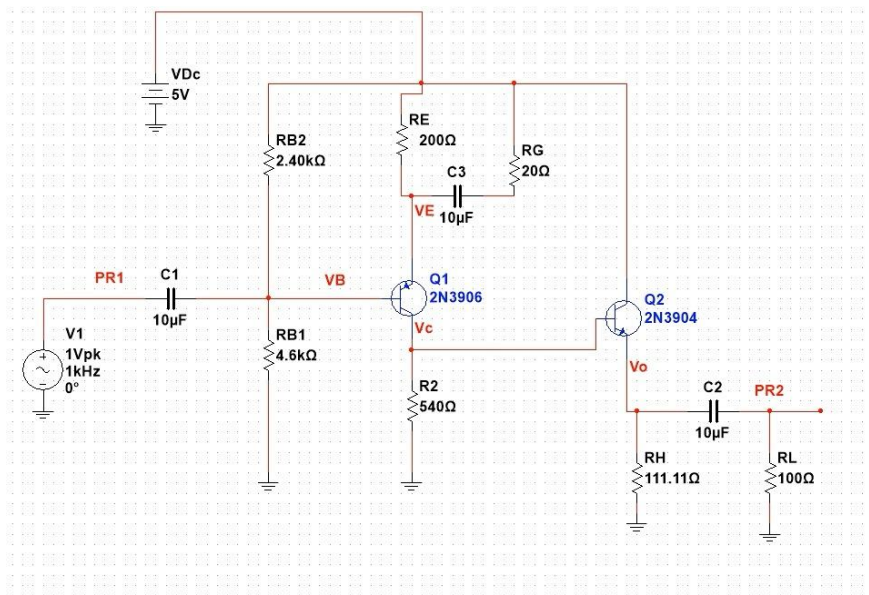


DC Operating Point

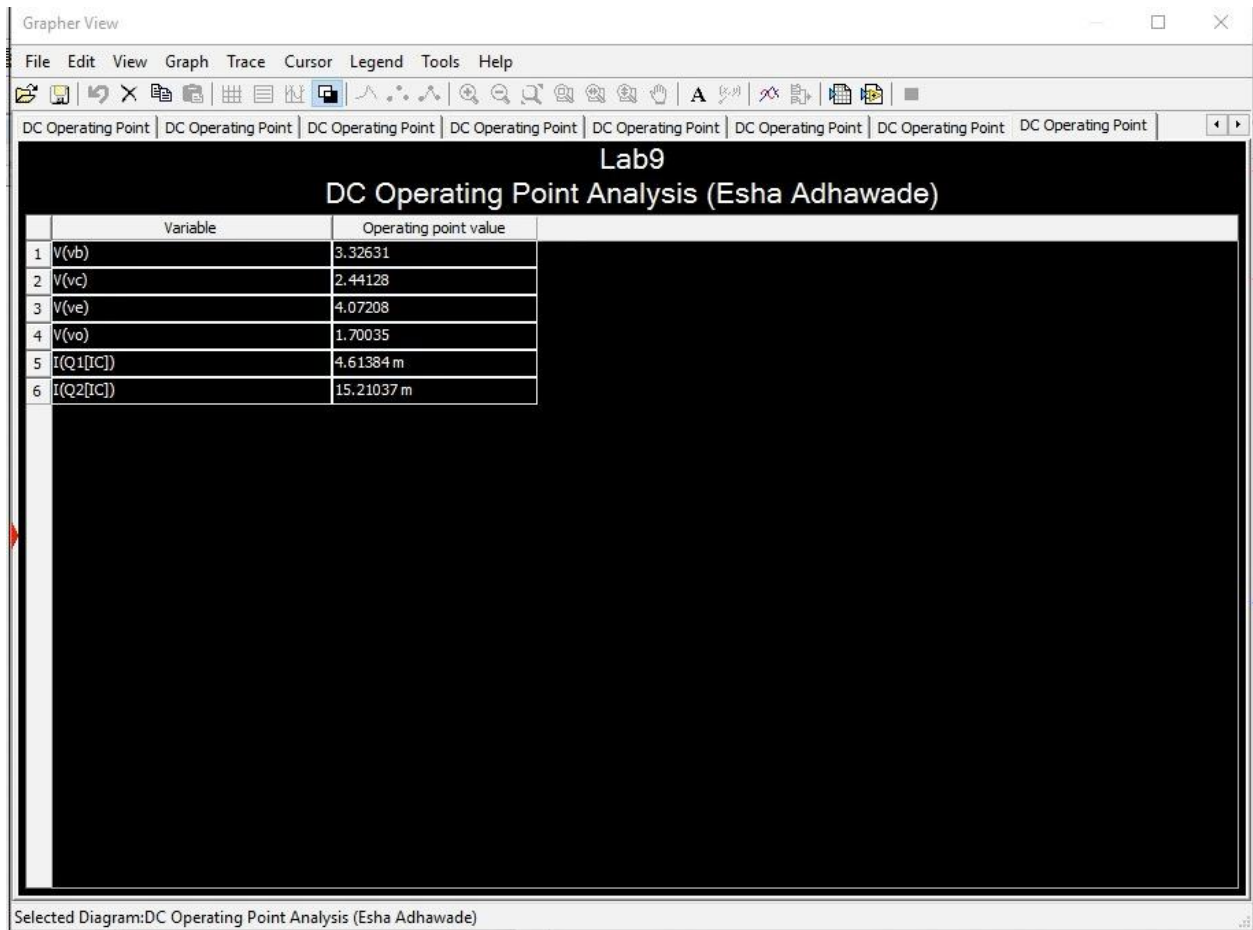

A_v/R_i

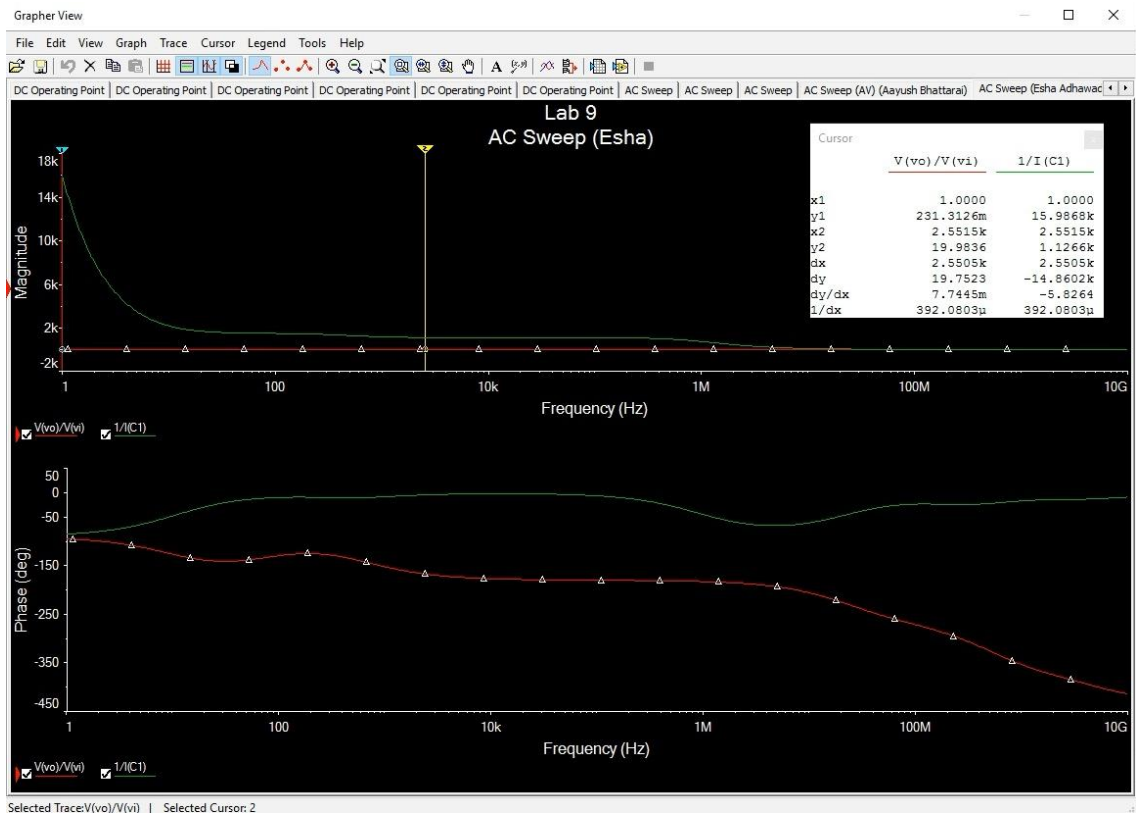

Transient

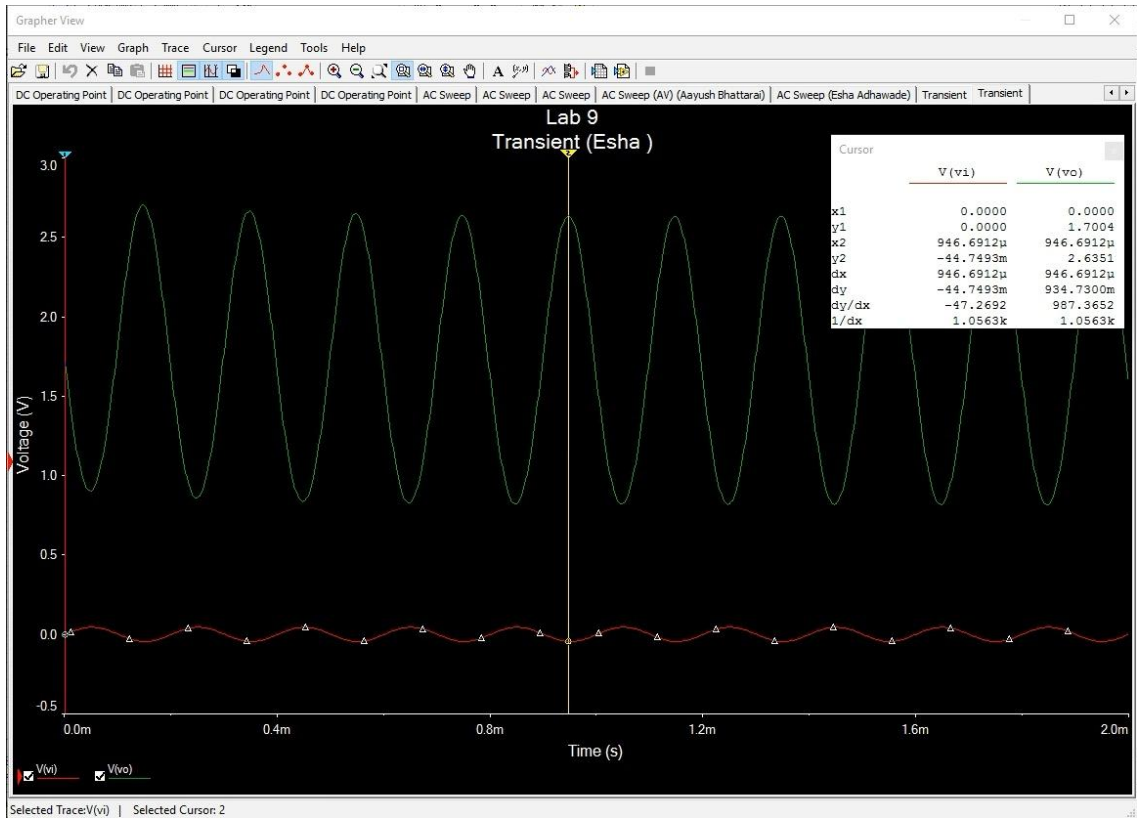

Fourier

