


Pre-Lab 6: Diodes

ECEN 325 - 511

TA: Zhiyong Zhang

Due Date: October 19, 2021

Calculations

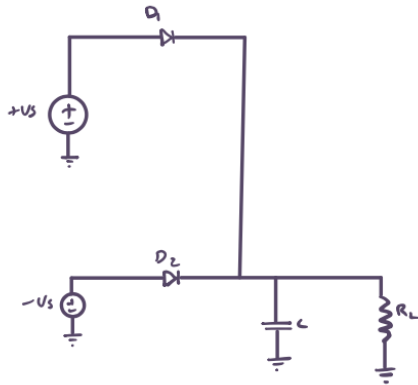

Output should be $3V (V_m)$

$$I_m = 3mA$$

10% of max ripple,

$$f = 250Hz$$

$$V_d = 0.7V$$

$$\text{Load Resistance} = \frac{V_m}{I_m} = \frac{3V}{0.003A} = \boxed{R_L = 1k\Omega}$$

$$V_r = 0.1 \times 3V = \underline{0.3V}$$

$$V_p = 3 + 0.3 = \underline{3.3V}$$

$$V_s = V_p + V_d = 3.3 + 0.7 = 4V$$

$$\boxed{V_s = 4V}$$


$$\text{so } C = \frac{1}{2fR_Lk} \quad \text{where } k = 0.1$$

$$C = \frac{1}{2 \times 0.1 \times 1000 \times 250}$$


$$\boxed{C = 20\mu F}$$

Simulations (on Multisim)


Schematic

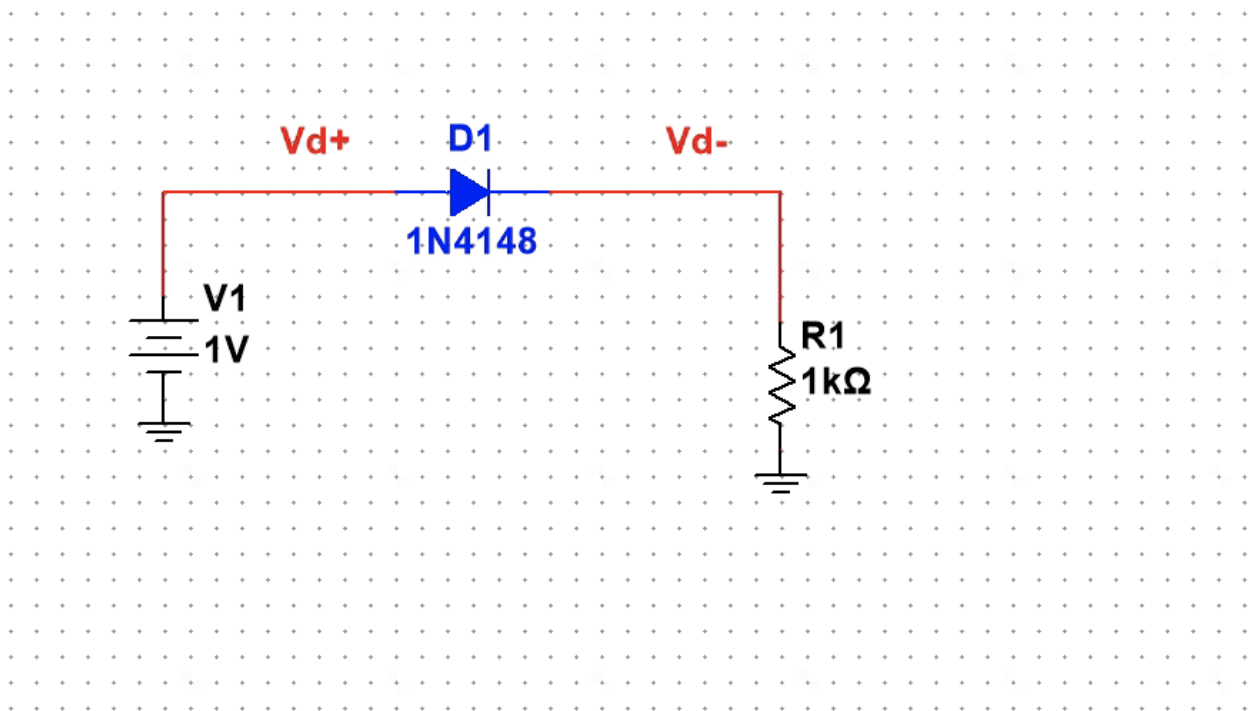

Plot

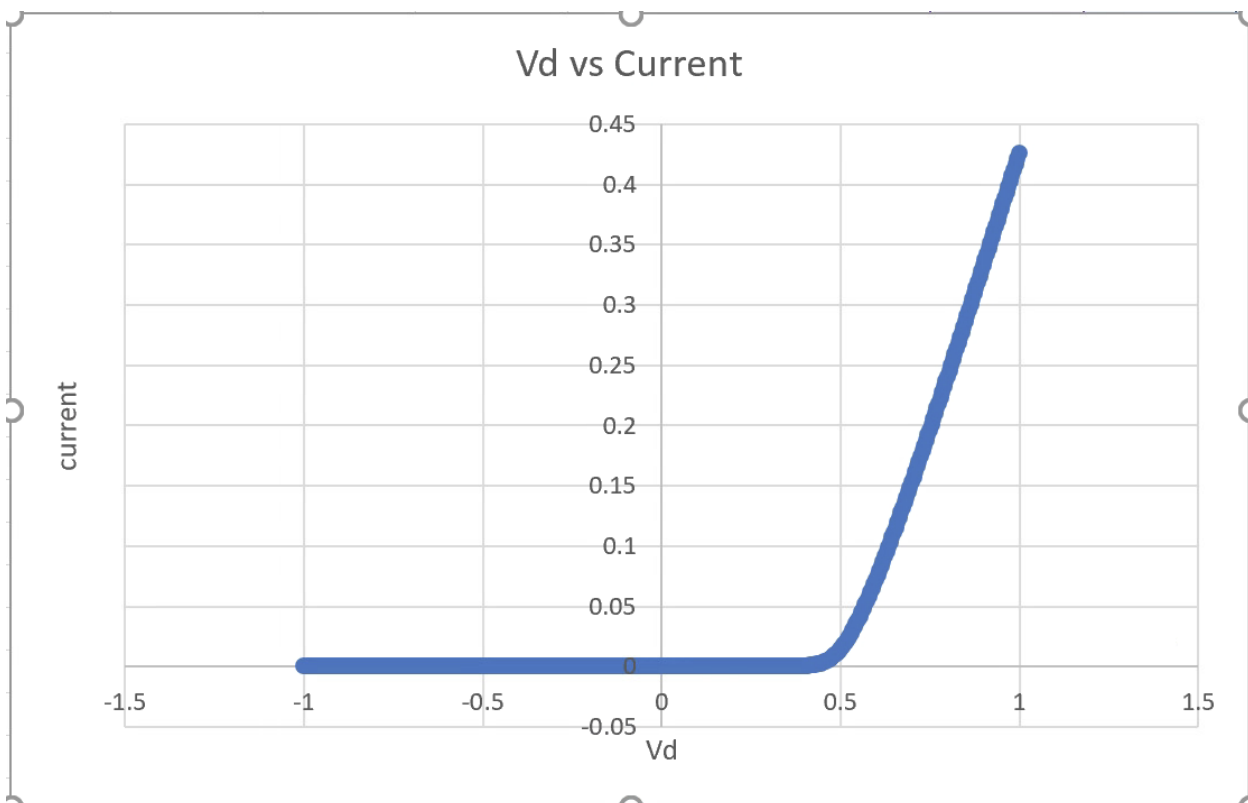

Schematic

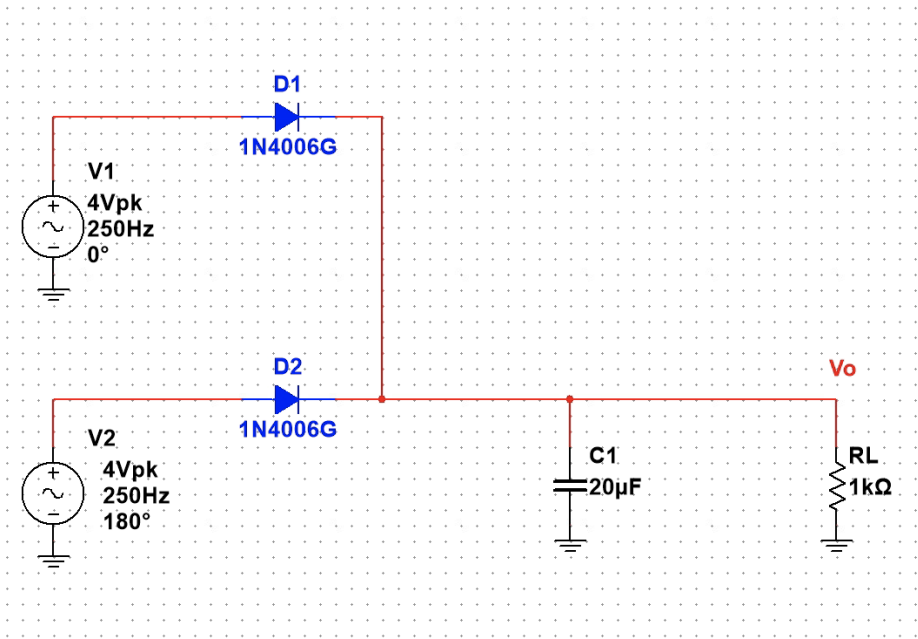

Transient

